



Facultatea de
Automatică și
Calculatoare



Universitatea
Politehnica
Timișoara

Sistem cu Procesor 8086

Autor: Paulescu Andrei

An universitar: 2022-2023

Disciplina: Proiectarea microsistemelor digitale

Sectia: Calculatoare si Tehnologia Informatiei

Tema proiectului:

Să se proiecteze un microsistem cu următoarea structură:

- unitate centrală cu microprocesorul 8086;
- 128 Ko memorie EPROM, utilizând circuite 27C512;
- 64 Ko memorie SRAM, utilizând circuite 62256;
- interfață serială, cu circuitul 8251, plasată în zona 05A0H – 05A2H
- sau 0DA0H – 0DA2H, în funcție de poziția microcomutatorului S1;
- interfață paralelă, cu circuitul 8255, plasată în zona 0890H – 0896H
- sau 0C90H – 0C96H, în funcție de poziția microcomutatorului S2;
- o minitastatură cu 16 contacte;
- 18 LED-uri;
- un modul de afișare cu 7 segmente, cu 10 ranguri (se pot afișa maxim
- 10 caractere hexa simultan).

DESCRIEREA HARDWARE

Unitatea centrală


Caracteristici ale microprocesorului 8086:

- registrele interne și magistrala de date externă sunt pe 16 biți
- posibilitatea de a adresa direct 1 Mo de memorie
- viteză mărită de lucru datorită atât frecvenței tactului cât și unei structuri interne bazată pe conceptul de suprapunere care permite aducerea din memorie, în avans, a instrucțiunilor în timpul unor cicluri fără acces la magistrale
- poate acoperi o gamă largă de aplicații datorită celor două moduri de lucru ale sale: minim și maxim
- magistralele de date și adrese sunt multiplexate iar o parte dintre terminalele de comandă au rol dublu; aceasta a permis încapsularea circuitului într-o capsulă cu doar 40 terminale

Moduri de lucru:


- minim: pentru aplicații relativ simple, în care microprocesorul generează el însuși semnalele necesare transferurilor cu memoria și cu porturile de intrare/ ieșire
- maxim: pentru aplicații complexe, inclusiv sisteme multiprocesor, în care semnalele de comandă pentru memorii și porturi sunt generate de un controler de magistrală, 8288 nu oferă privilegii diferite ci ele se recomandă în anumite configurații hardware, pentru tipuri de aplicații diferite, trecerea dintr-un mod în altul se face prin hardware: există terminalul MN/ /MX la care, prin 1 logic se cere modul minim iar prin 0 logic se cere modul maxim.

Terminale:

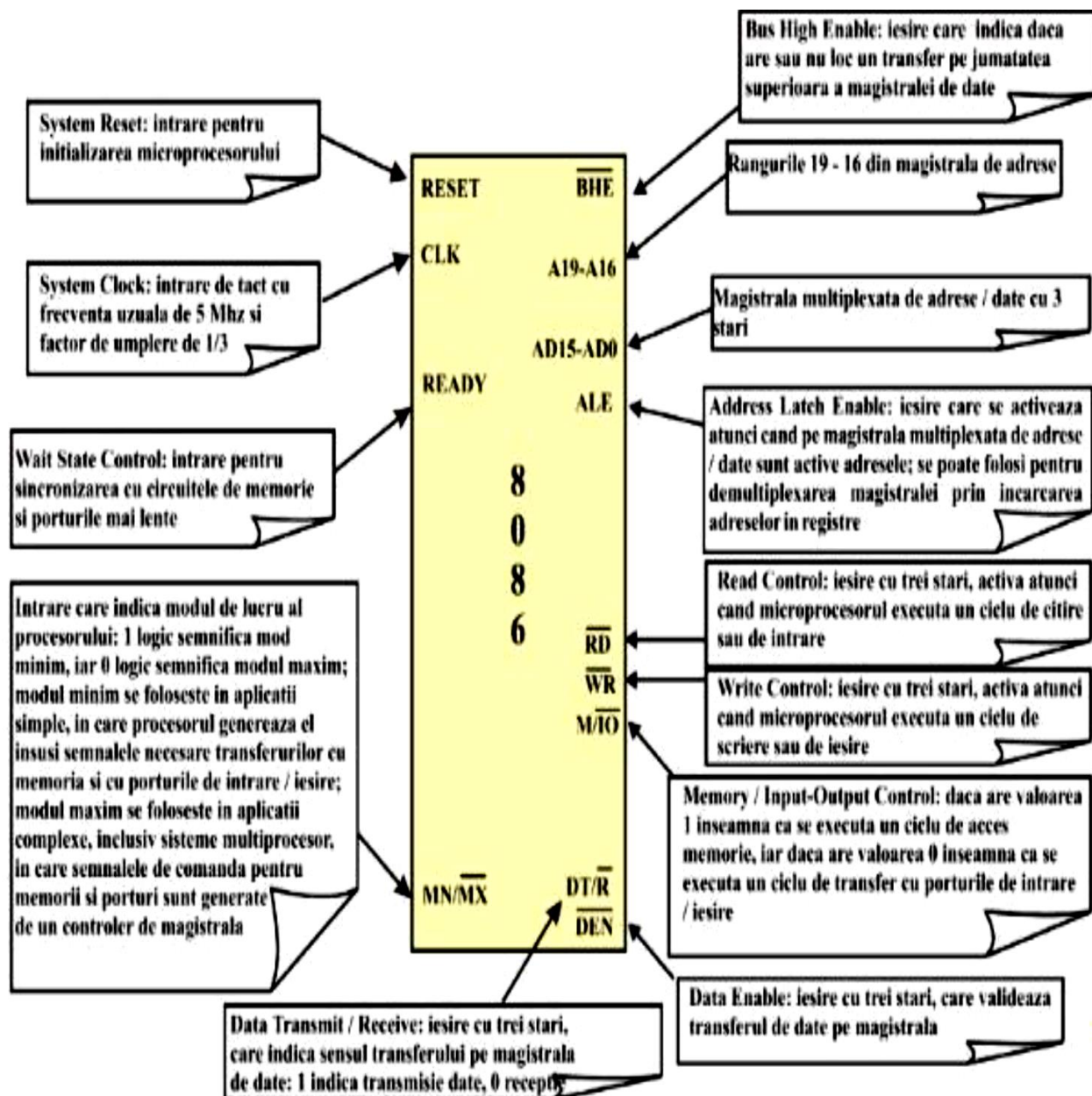


Schema unității centrale:

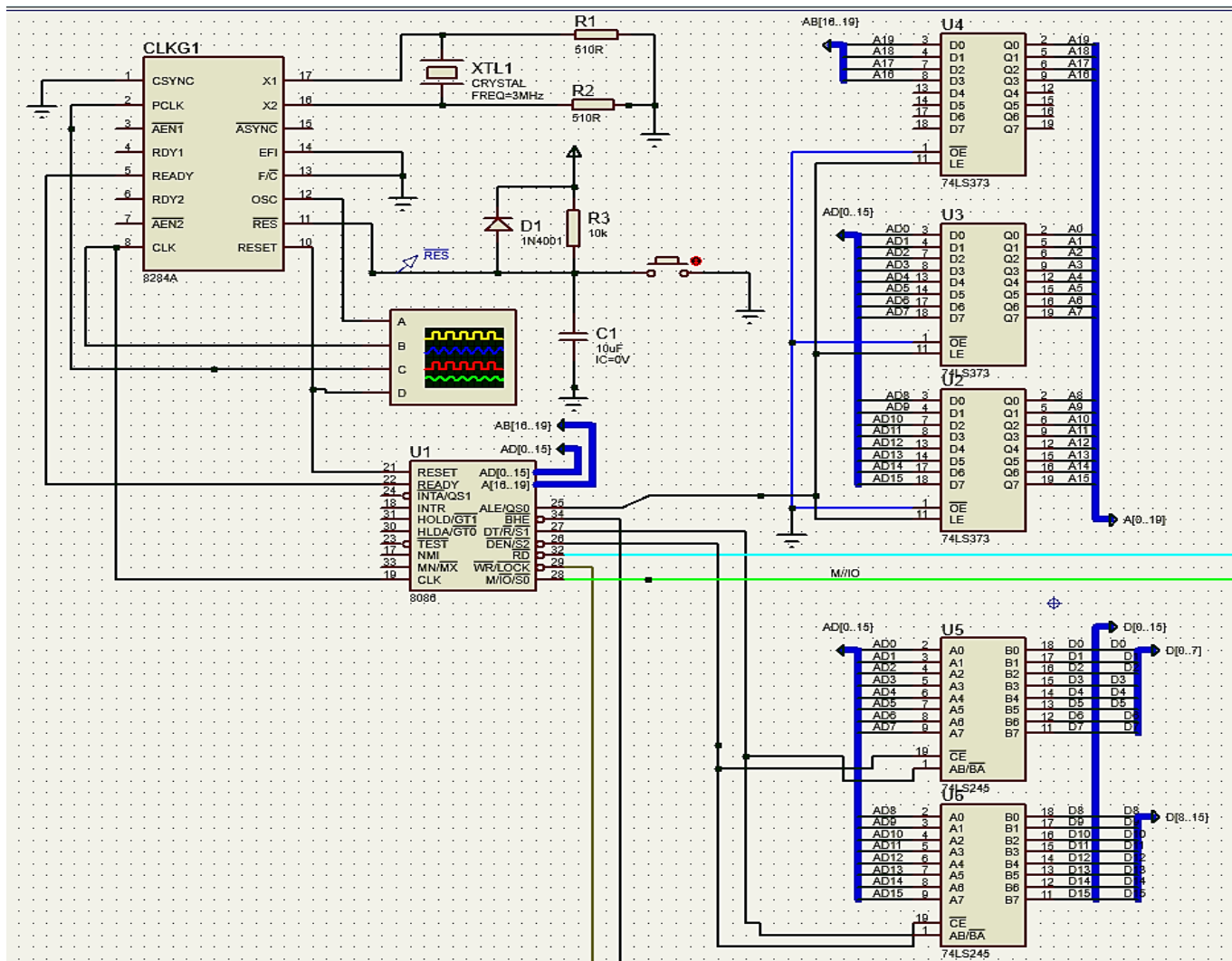(generator de tact, microprocesor, circuite de separare/demultiplexare)




Generatorul de tact 8284:

 Circuitul 8284A generează tactul către microprocesor și pentru circuitele specializate pentru interfețe, generează semnalul READY către microprocesor, sincronizându-l cu tactul și generează semnalul de inițializare, RESET, către microprocesor, sincronizându-l cu tactul.




Circuitul amplificator/separator unidirectional 74x244

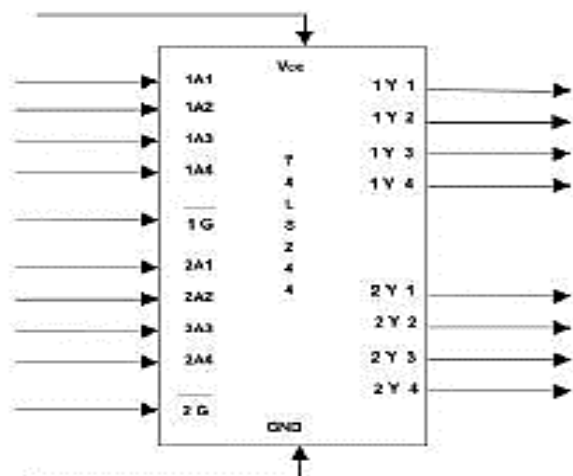- este un circuit folosit pentru amplificarea/separarea magistralelor unidimensionale




Circuitul amplificator/separator bidirectional 74x245:

 - este un circuit folosit pentru amplificarea/separarea magistralelor bidimensionale ale microprocesoarelor



Circuitul registru 74x373

- registru cu 8 ranguri, cu 3 stari

 


Interfața serială 8251:

- Specializat pentru transferurile seriale
- Face parte din categoria circuitelor de tip USART


("Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter");

- Moduri de lucru: Sincron si Asincron)
- Poate să primească un octet în paralel de la unitatea centrală, să-l serializeze și să-l transmită la un echipament serial.
- Poate să preia de pe linie, de la un echipament periferic serial, un octet, să-l assembleze și să-l predea, în paralel, unității centrale.
- Circuitul comunică unității centrale când are un caracter gata pentru ea sau când a terminat de transmis un octet și poate prelua altul, poate comunica prin program si prin întreruperi.

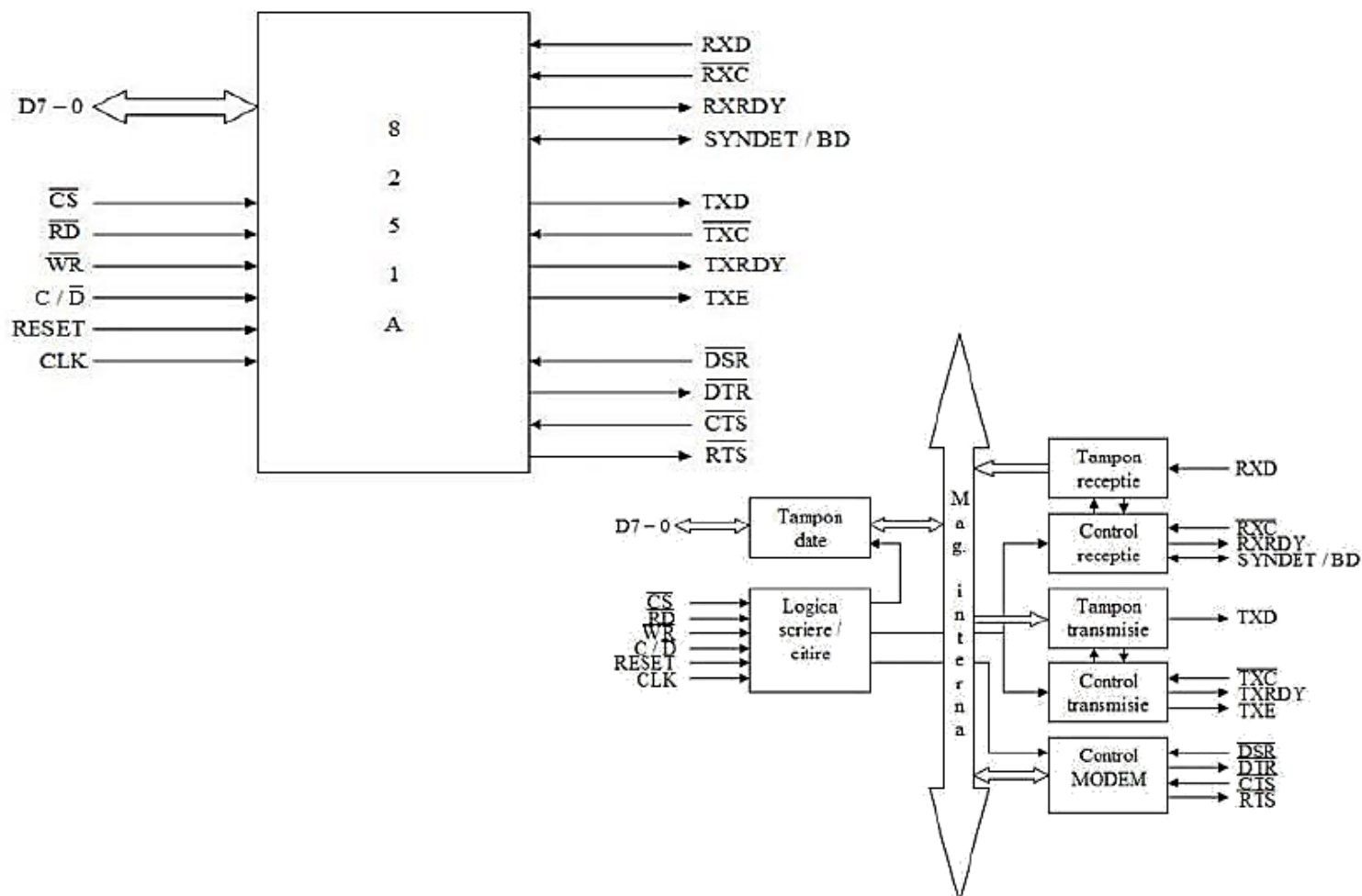


Interfața paralelă 8255:

- Spre deosebire de transferul serial, la care transferul datelor se face bit după bit, la transferul paralel se transferă 8 biți simultan iar transferul este însoțit și de semnale de dialog.
- Există un semnal de dialog către modulul care primește datele prin care acesta este anunțat că datele sunt stabile pe linii și pot fi preluate.
- De asemenea există cel puțin un semnal de dialog de la modulul care primește datele prin care acesta comunică primirea acestora sau eventuala indisponibilitate a sa de a primi datele.

 

Structura internă a circuitului :

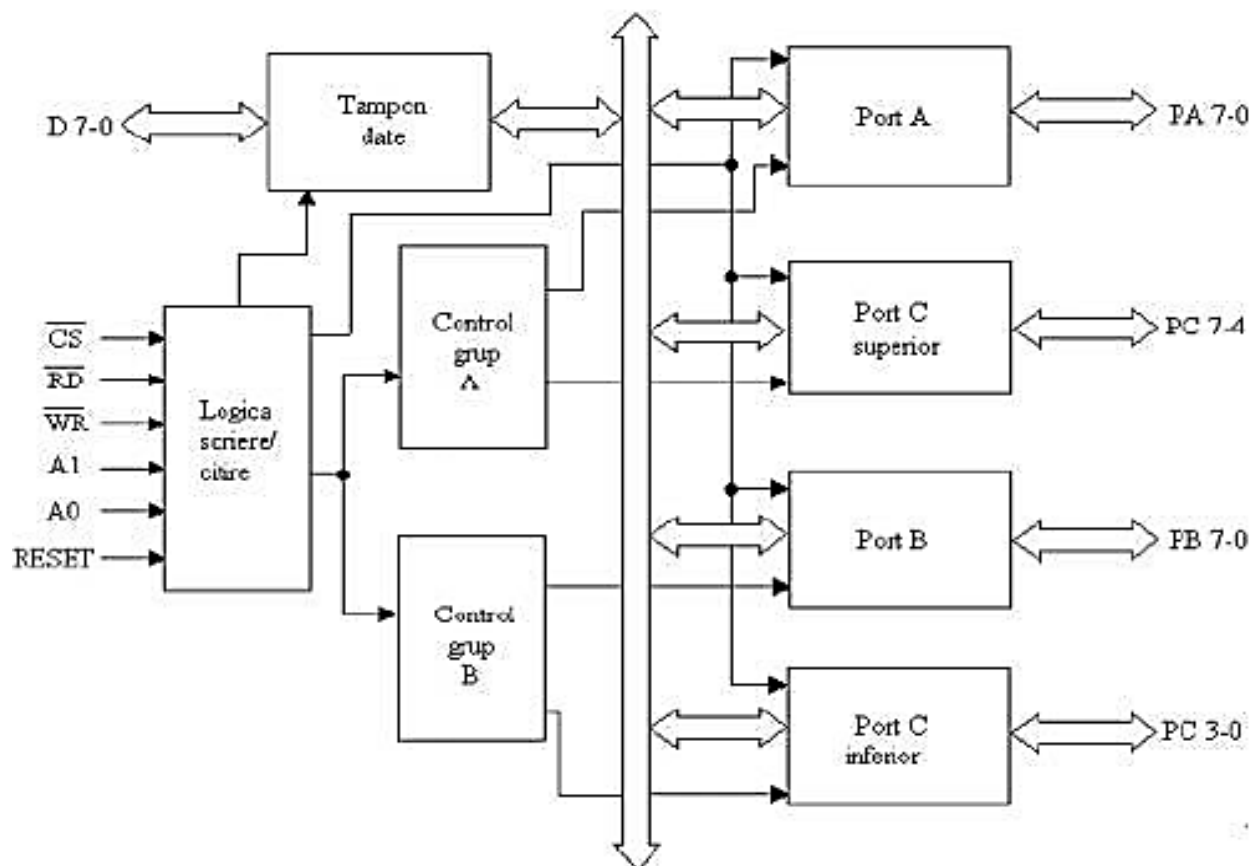

Decodificarea memoriilor :

• Harta memoriei

Memoria este alcatuita din: → 128 KB EPROM (2* 64 KB block **27C512**)
 → 64 KB SRAM (2* 32KB block **62256**)

Block number	A19 A0	Adress hex
1 (par)	0000 0000 0000 0000 0000	00000h

	0001 1111 1111 1111 1110	1FFFEh
1 (impar)	0000 0000 0000 0000 0001	00001h

	0001 1111 1111 1111 1111	1FFFFh
2 (par)	0010 0000 0000 0000 0000	20000h

	0010 1111 1111 1111 1110	2FFFEh
2 (impar)	0010 0000 0000 0000 0001	20001h

	0010 1111 1111 1111 1111	2FFFFh

$$SEL_{B1} = A_{19}' A_{18}' A_{17}' \text{ si } SEL_{B2} = A_{19}' A_{18}' A_{17} A_{16}'$$

Daca consideram A_{19} caz de “don’t care” selectiile devin:

$$SEL_{B1} = A_{18}' A_{17}'$$

Astfel avem conectati la decodificator

$$SEL_{B2} = A_{18}' A_{17}$$

bitii A_{18} A_{17} si ca semnale

de selectie pt fiecare bloc :

| $CS_{B1} = Y0$ | unde, $Y0$ si $Y1$ sunt iesiri dintr-un

| $CS_{B2} = Y1$ | decodificator de 2 la 4 (**74LS139**)

Folosind decodificarea incompleta vom avea pentru fiecare bloc 2 locatii in memorie unde va fii “vizibil”:

B1(par) : [00000h-1FFFEh] , [80000h-9FFFEh]

B1(impar): [00001h-1FFFFh] , [80000h-9FFFFh]

B2(par) : [20000h-2FFFEh], [A0000h-AFFFEh]

B2(impar): [20001h-2FFFFh],[A0001h-AFFFFh],

Pentru a nu suprascris datele blocurilor din memorie in cazul de fata vom folosii adrese de la 00000h pana la 30000h.


Circuitul EPROM 27C512

EPROM (*erasable programmable read only memory*) 27C512 este un tip de memorie care își păstrează conținutul odată întrerupta alimentarea.

Principalele sale caracteristici sunt:

- capacitatea 64KiB,
- timpul de acces de 90-200ns,
- viteza mare
- compatibilitate cu CMOS.

Circuitul 27C512 are 16 linii de adrese, A15 – 0, 8 linii de date (octet) pentru accesarea datelor la adresa respectivă, D7 – D0, biții de control: o linie de selecție, /CE, o linie de validare, /OE, necesară în cazul în care pe aceeași linie de date mai folosim si alte memorii, rezultând astfel multiplexarea mai multor memorii, o intrare pentru tensiunea de programare, Vpp și tensiune de alimentare Vcc si GND.

 


Memoriile SRAM


SRAM este un tip de memorie care își păstrează starea atâta timp cât este alimentată. Aceasta, spre deosebire de DRAM, nu mai are nevoie de un ciclu periodic pentru reîmprospătarea datelor. Acest lucru este posibil deoarece memoriile SRAM folosesc circuite logice combinaționale pentru a memora fiecare bit. Termenul SRAM indică faptul că datele depuse în memorie sunt

Circuitul de memorie 62256

 
- capacitatea memoriei este de 32 Ko
- timpul de acces = 45 – 84 ns



.Configurația terminalelor:

 

 Circuitul 74LS154 implementează decodicatorul de porturi



Decodificare Porturi

A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	Adresss
0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	05A0h
0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	05A2h
0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0DA0h
0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0DA2h
0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0890h
0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0896h
0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0C90h
0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0C96h

- **Interfață serială**, cu circuitul 8251, plasată în zona 05A0H – 05A2H sau 0DA0H – 0DA2H, în funcție de poziția microcomutatorului S1.

Pt S1 in pozitia 0 --> adresa = **0000 0101 1010 00[0]0** => **port date** (05A0H)

adresa = **0000 0101 1010 00[1]0** => **port com/stari**(05A2H)

Pt S1 in pozitia 1 --> **0000 1101 1010 00[0]0** => **port date** (0DA0H)

0000 1101 1010 00[1]0 => **port com/stari**(0DA2H)

- **interfață paralelă**, cu circuitul 8255, plasată în zona 0890H – 0896H sau 0C90H – 0C96H, în funcție de poziția microcomutatorului S2.

Pt S2 in pozitia 0 : **0000 1000 1001 0[00]0** => port A (0890H)

0000 1000 1001 0[01]0 => port B (0892H)

0000 1000 1001 0[10]0 => port C (0894H)

0000 1000 1001 0[11]0 => port com(0896H)

Pt S2 in pozitia 1 : **0000 1100 1001 0[00]0** => port A (0C90H)

0000 1100 1001 0[01]0 => port B (0C92H)

0000 1100 1001 0[10]0 => port C (0C94H)

0000 1100 1001 0[11]0 => port com(0C96H)

Semnale:

E1 = M/IO;

C/D = A[1]; (Seriala)

A1 = A[2]; (Paralela porturi)

A0 = A[1]; (Paralela porturi)

A11 A10 A4 = selectie interfete seriala/paralela

Decodificare leduri/tastatura/afisaje


A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	Adresss
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000h L
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1001h L
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1002h L
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1003h T
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1004h T
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1006h A
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1008h A
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100Ah A
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	100Ch A
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	100Eh A

Avem :

- 3 adrese(1000h,1001h,1002h) pt leduri (cate 8 grupuri pe adresa)
- 2 adrese (1003h si 1004h) pt tastatura cu 16 contacte
- 5 adrese pt Afisajele cu 7 segmente, 2 ranguri pe adresa

Bitii $A_{15}, A_{14}, A_{13}, A_{12}, A_{11}, A_{10}, A_9, A_8, A_7, A_6, A_5, A_4$ ii filtram pintr-o poarta si cu 12 intrari, iesirea portii este enable pt decodificatorul acestora.

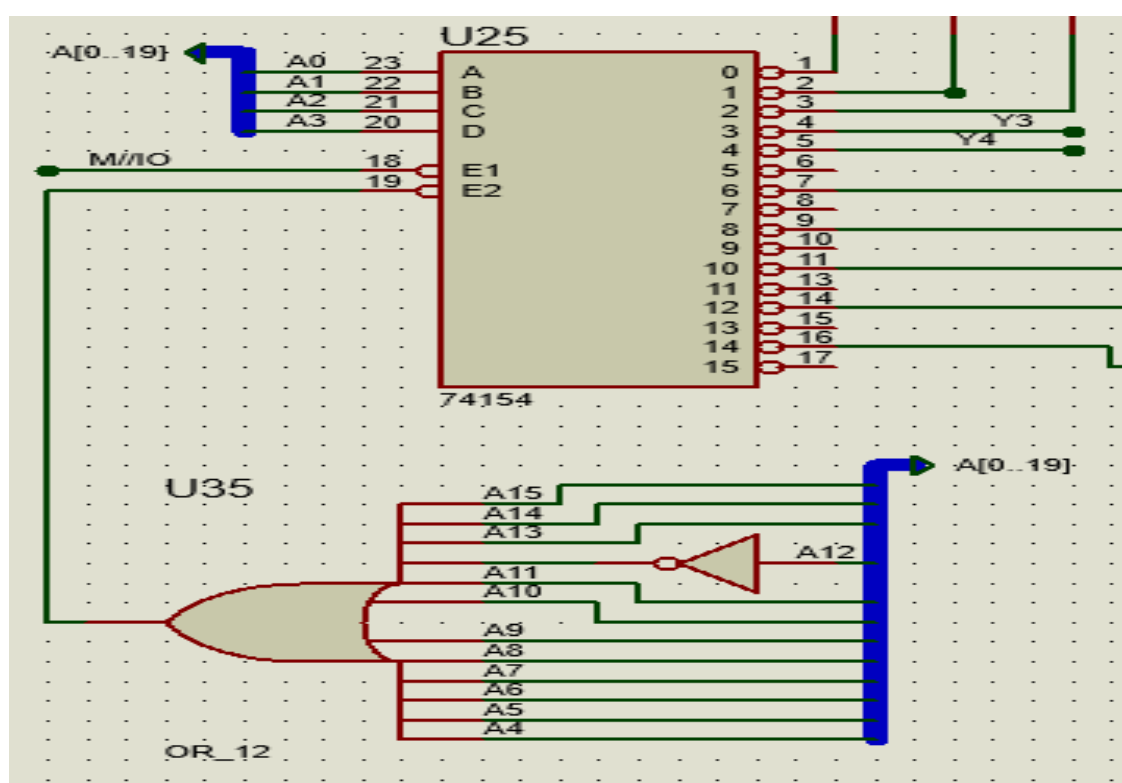
Bitii A_3, A_2, A_1 si A_0 intra in dec 4 la 16, care selecteaza circuitul dorit.




FILE NAME: PMD_proj.pdsprj
 DESIGN TITLE: SISTEM 8086
 PATH: C:\Users\lenovo\Documents\PMD_proj.pdsprj
 BY: Paulescu Andrei
 BOARD: @BOARD

DATE: 19.12.2022
 PAGE: 1 of 4
 TIME: 14.20.12


Schema Leduri_Afisaje:

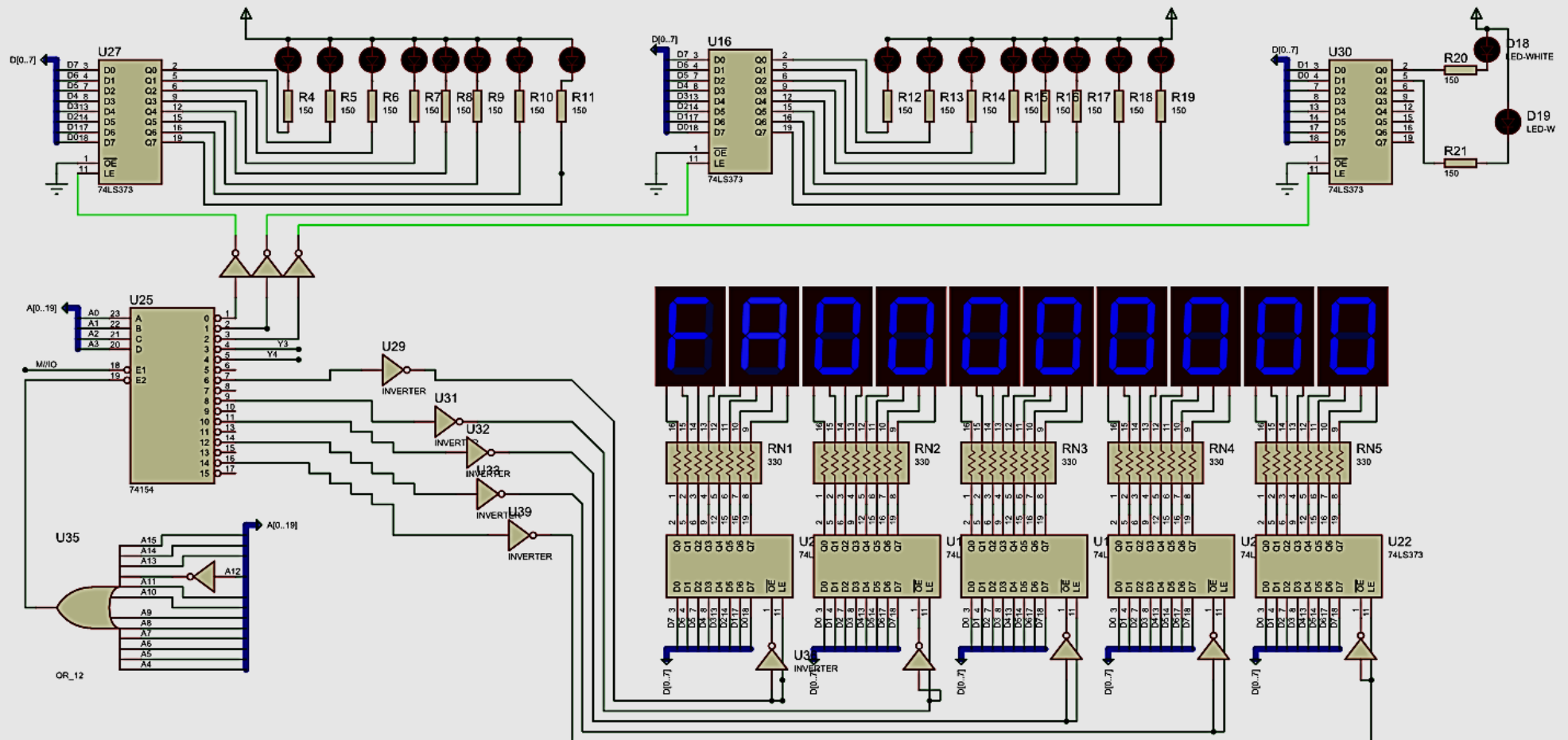

Schema Interfete:

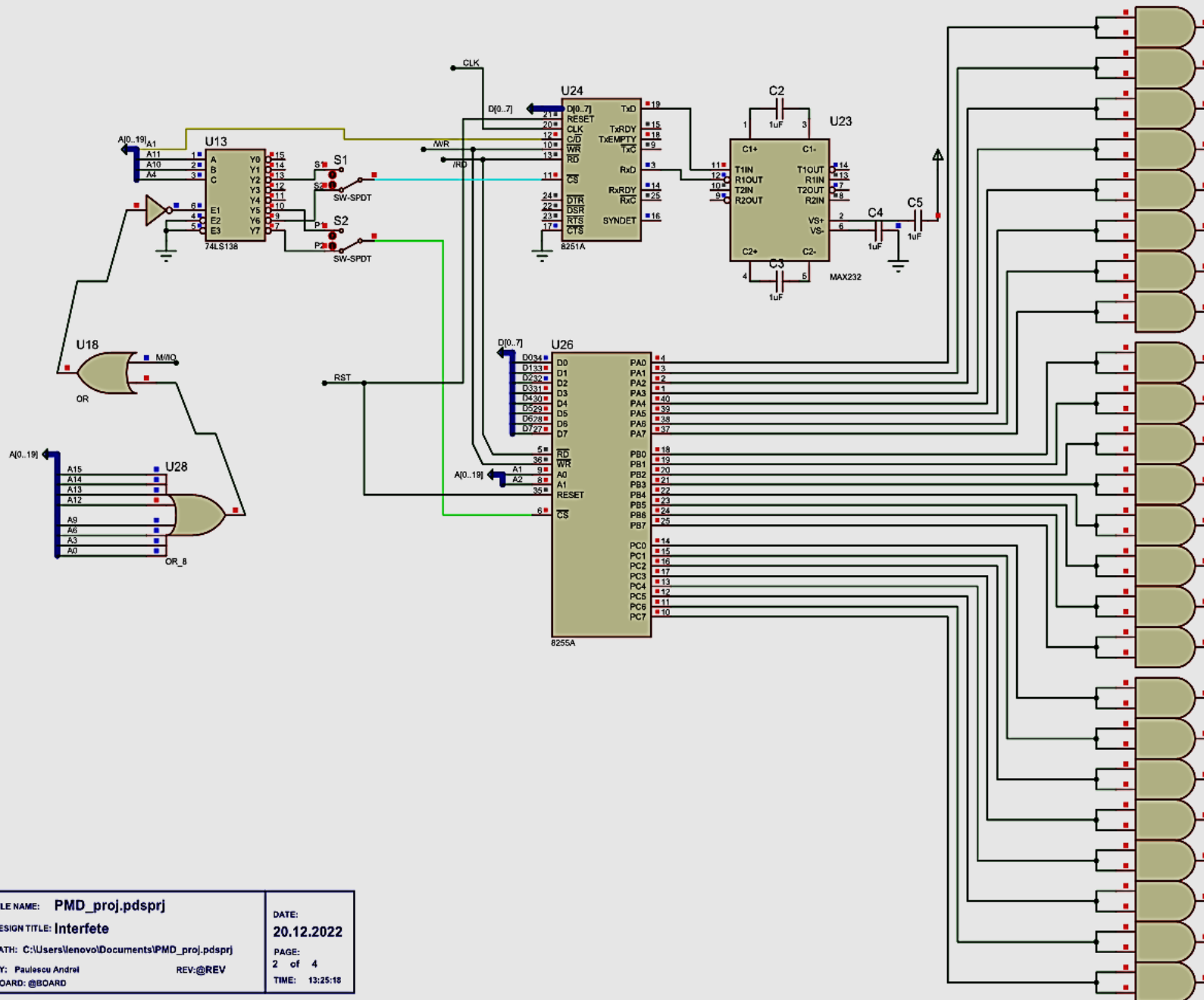

Schema Tastatura:

 

FILE NAME: PMD_proj.pdsprj	DATE: 09.01.2023
DESIGN TITLE: Tastatura_LCD	PAGE: 4 of 4
PATH: C:\Users\lenovo\Documents\PMD_proj.pdsprj	TIME: 20:47:53
BY: Paulescu Andrei	REV: @REV
BOARD: @BOARD	

8251:

```
;Rutina de programare 8251
MOV DX,05A0H ;setare adresa periferic sau
;0CB2H
MOV AL,0CEH ;cuvant de mod
OUT DX,AL
MOV AL,15H ;cuvant de comanda
OUT DX,AL
RET
```

```
;Rutina de transmisie de caracter
TR:
IN AL,DX ;citire si testare rang TxRDY
RCR AL,1 ;rotire dreapta cu carry
JNC TR
MOV AL,CL
MOV DX,05A0H
OUT DX,AL
RET
;Rutina de receptie de caracter
REC:
IN AL,DX ;citire si testare rang RxRDY
RCR AL,2
JNC REC
MOV DX,05A0H
IN AL,DX ;preia date de la 8251
MOV CL,AL
RET
```

8255:

```
;Rutina de programare 8255
MOV DX, 0896
MOV AL,21H
OUT DX,AL
RET

;Rutina de emisie a unui caracter
PAR_TR:
IN AL,DX ;citire si testare BUSY RCR
AL,1
JNC PAR_TR
MOV AL,CL ;se preia caracterul din CL
MOV DX, 0890H
OUT DX,AL
OR AL,01H
MOV DX, 0892H
OUT DX,AL ;STB=1
AND AL,00H
OUT DX,AL ;STB=0
OR AL,01H
OUT DX,AL ;STB=1
RET
```

- Rutina de scanare a minitastaturii Tasta apasata se stocheaza in CL

```
0 1 2 3
4 5 6 7
8 9 A B
C D E F
SCAN_KEYBOARD:
; verificare taste 0,4,8,C; se pune 0 pe prima coloana
MOV AL,0FEH
```

```
OUT 1003H,AL ; verificare tasta 0
IN AL,1003H ;
AND AL,01H ; AL&01H
JZ TASTA0
; verificare tasta 4
IN AL,1003H
AND AL,02H
JZ TASTA4
; verificare tasta 8
IN AL,1003H
AND AL,04H
JZ TASTA8
; verificare tasta C
IN AL,1003H
AND AL,08H
JZ TASTAC
; verificare taste 1,5,9,D, se pune 0 pe a doua coloana
MOV AL,0FDH
OUT 1003H,AL
; verificare tasta 1
IN AL,1003H
AND AL,01H
JZ TASTA1
; verificare tasta 5
IN AL,1003H
AND AL,02H
JZ TASTA5
; verificare tasta 9
IN AL,1003H
AND AL,04H
JZ TASTA9
; verificare tasta D
IN AL,1003H
AND AL,08H
JZ TASTAD
; verificare taste 2,6,A,E; se pune 0 pe a treia coloana
MOV AL,0FBH
OUT 1003H,AL
; verificare tasta 2
IN AL,1003H
AND AL,01H
JZ TASTA2
; verificare tasta 6
IN AL,1003H
AND AL,02H
JZ TASTA6
; verificare tasta A
IN AL,1003H
AND AL,04H
JZ TASTAA
; verificare tasta E
IN AL,1003H
AND AL,08H
JZ TASTAE
; verificare taste 3,7,B,F; se pune a patra coloana pe 0
MOV AL,0F7H
OUT 1003H,AL
; verificare tasta 3
IN AL,1003H
AND AL,01H
```

```

JZ TASTA3
; verificare tasta 7
IN AL,1003H
AND AL,02H
JZ TASTA7
; verificare tasta B
IN AL,1003H
AND AL,04H
JZ TASTAB
; verificare tasta F
IN AL,1003H
AND AL,08H
JZ TASTAF
JMP SCAN_KEYBOARD
; verificare evenimentul tasta apasata TASTA0:
CALL DELAY ;astept stabilizarea
T0:
IN AL,DX ;citirea liniei
AND AL,01H
JZ T0
CALL DELAY
MOV CL,00H ;CL=nr corespunzator tastei RET

TASTA1:
CALL DELAY
T1:
IN AL,DX

```

```

AND AL,01H
JZ T1
CALL DELAY
MOV CL,01H
RET
TASTA2:
CALL DELAY
T2:
IN AL,DX
AND AL,01H
JZ T2
CALL DELAY
MOV CL,02H RET
TASTA3:
CALL DELAY
T3:
IN AL,DX
AND AL,01H
TASTA4:
CALL DELAY
T4:
IN AL,DX
AND AL,02H
JZ T4
CALL DELAY
MOV CL,04H
RET

```

Rutina de afisare a unui caracter in hexa pe un rang de segmente

```

MOV DX,1006H      ;1006h-primele 2 ranguri
MOV AL,01H        ;pun 01 in afisaje
OUT DX,AL
MOV DX,1008H      ;1008h-rang 3 si 4
MOV AL,02H        ;pun 02 in afisaje
OUT DX,AL
MOV DX,100AH      ;100Ah-rang 5 si 6
MOV AL,0AH        ;pun 0A in afisaje
OUT DX,AL
MOV DX,100CH      ;100Ch-rang 7 si 8
MOV AL,0FH        ;pun 0F in afisaje
OUT DX,AL
MOV DX,100EH      ;100Eh-rang 9 si 10
MOV AL,FFH        ;pun FF in afisaje
OUT DX,AL

```

Rutina de aprindere/stingere LED

LEDS:

```

INT 26H           ; AL = 0 -> aprindere led-uri; AL = 1-> stingere led-uri
MOV DX,1000H      ; DX = adresa primului grup de LED-uri
IN AL,DX          ; preiau starea in AL
CMP AL,255        ;compar cu FF pentru a sti daca sunt aprinse sau stinse
JE APRINDE
MOV DX,1001H      ;DX=adresa celui de-al doilea grup IN AL,DX ;preiau starea in AL
CMP AL,255
JE APRINDE
MOV DX,1002H      ;DX=adresa celui de-al doilea grup IN AL,DX ;preiau starea in AL
CMP AL,255
JE APRINDE
RET
APRINDE:
MOV AL,000H      ;aprind LED-urile
OUT DX,AL
RET

```